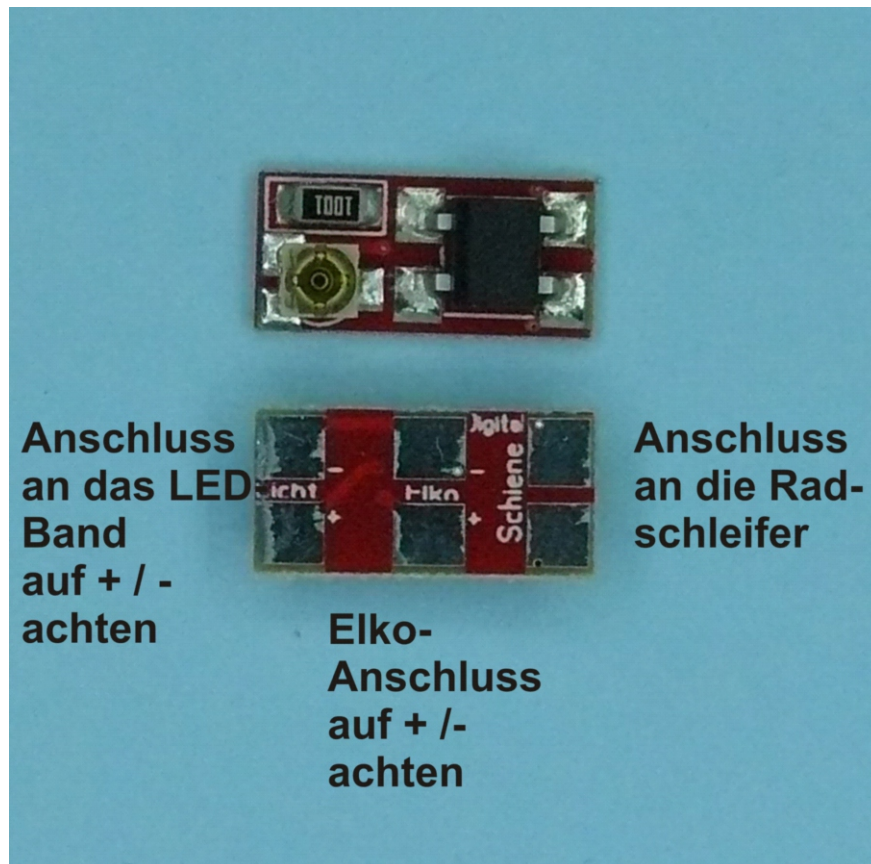


Schaltung f. Digital

Hier sehen Sie die fertig bestückte Platine mit den Anschlüssen auf der Rückseite.



Sie müssen lediglich auf die richtige Polung beim Elko und zu dem LED-Streifen achten.